

Laboratório de Sistemas Digitais

Aula Teórico-Prática 9

Ano Letivo 2018/19

Modelação em VHDL de memórias
de um porto e multi-porto

Arnaldo Oliveira, Augusto Silva, Ioulia Skliarova


Conteúdo

- Tipos de memórias
 - ROMs e RAMs
 - Conceitos fundamentais
- Definição de *arrays* e subtipos em VHDL
- Modelação de memórias em VHDL
 - Definição e instanciação
 - Vários portos e tipos de acesso
 - Tamanho fixo e parametrizável

Tipos de Memórias


- *Read Only Memory* (**ROM**)

 - Memória apenas de leitura
- Num dado instante pode ser lida qualquer posição de memória
- Útil para armazenamento de informação de forma fixa / não volátil
 - Tabelas / lookup tables estáticas
 - Mensagens, strings, etc.
- O conteúdo é definido aquando da fabricação ou programação do dispositivo



Estrutura Interna (conceptual) de uma ROM

 - Exemplo com uma ROM de 4 palavras (words)
- A saída de dados (dataOut) é da mesma dimensão que cada palavra de memória (tipicamente potências de base 2)
- Neste caso, a leitura é síncrona ou assíncrona?
- Quantos bits possui a entrada address?
 - Tipicamente potência de base 2
- Para uma memória de 1M words, qual a dimensão da entrada address?




Tipos de Memórias

- *Random Access Memory* (**RAM**)
 - Memória de leitura / escrita
 - Num dado instante pode ser lida ou escrita qualquer posição de memória
 - Útil para armazenamento de informação arbitrária que pode ser alterada durante o funcionamento do sistema
 - O conteúdo é escrito durante a operação do sistema
 - Pode ser de vários tipos
 - Estática, dinâmica (a abordar noutras UCs – AC2, ...)
 - Pode disponibilizar
 - 1 Porto (apenas uma operação de leitura ou escrita num dado instante) – caso mais frequente
 - Multi-porto (várias operações de leitura e/ou escrita num dado instante)

Estrutura Interna (conceptual) de uma RAM

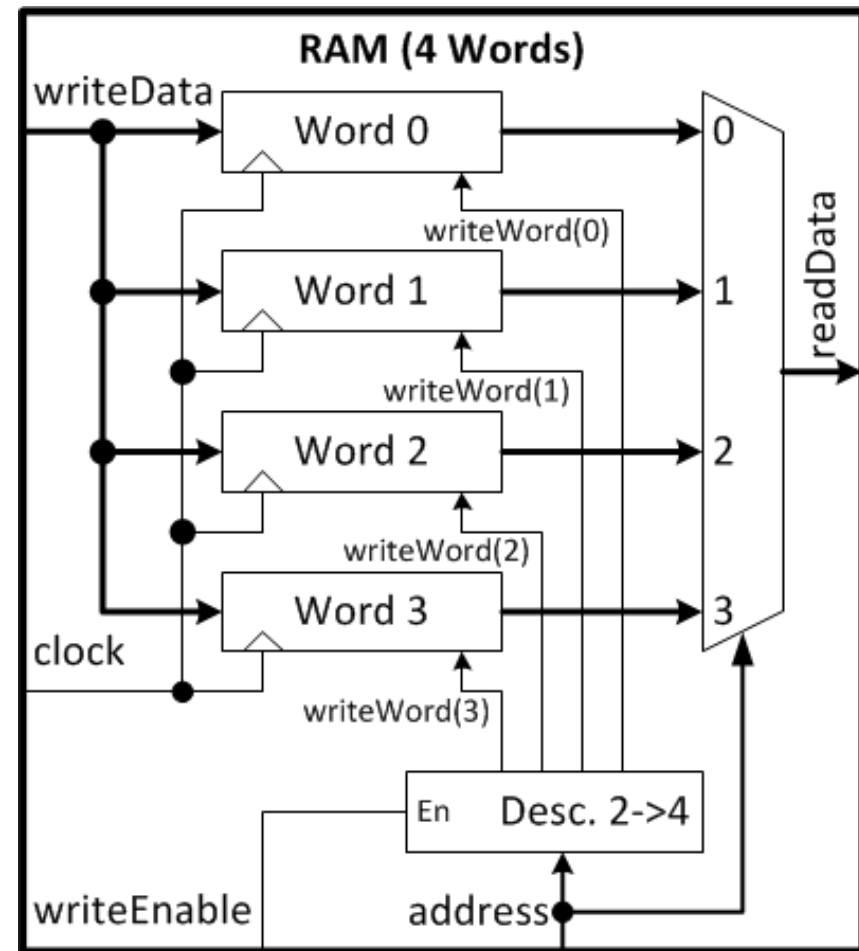- Exemplo com uma RAM de 4 palavras (words)
- A entrada de dados (**writeData**) e a saída de dados (**readData**) são da mesma dimensão de cada palavra de memória
- Neste caso
 - A leitura é síncrona ou assíncrona?
 - A escrita é síncrona ou assíncrona?



Modelação em VHDL de Memórias

- As estruturas de memória anteriores podem ser modeladas em VHDL
 - Recorrendo a registos, multiplexadores e decodificadores, mas
 - Seria complexo, penoso e sujeito a erros
 - Problemas que se agravam com o aumento da dimensão da memória
 - Não permitiria, no caso das FPGAs, tirar partido dos blocos de memória disponibilizados nas arquiteturas das FPGAs atuais
 - **Recomendação: modelação comportamental de memórias em VHDL**
 - Apresentada nos próximos slides

Definição de Arrays em VHDL

- Sintaxe para definição do tipo do *array*

```
type type_name is array (range) of element_type;
```

- Declaração de um sinal do tipo definido

```
signal signal_name : type_name;
```

- Exemplo para um array de 4 posições, cada uma do tipo `std_logic_vector` de 8 bits

```
type TMemory is array (0 to 3) of std_logic_vector(7 downto 0);
```

```
signal s_memory : TMemory;
```


Modelação de uma ROM - Entidade

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;  
use IEEE.NUMERIC_STD.all;
```

Subtype define um conjunto restringido de valores do seu tipo base

```
entity ROM_8x4 is  
    port(address : in  std_logic_vector(2 downto 0);  
          dataOut : out std_logic_vector(3 downto 0));  
end ROM_8x4;
```

Constant permite definir valores constantes

```
architecture Behavioral of ROM_8x4 is  
    subtype TDataWord is std_logic_vector(3 downto 0);  
    type TROM is array (0 to 7) of TDataWord;  
    constant c_memory: TROM := ("0000", "0001", "0010", "0100",  
                                "1000", "1111", "1010", "0101");  
  
begin  
    dataOut <= c_memory(to_integer(unsigned(address)));  
end RTL;
```

Função **to_integer** converte valores (un)signed em valores do tipo (natural) integer.



Exemplo de Instanciação de uma ROM



- Exemplo com um contador ligado à entrada de endereço da ROM para efetuar uma leitura sequencial e cíclica de todas as posições da memória

```
...  
addr_counter : entity work.Counter(Behavioral)  
    port map(clk      => s_clk,  
             reset    => s_reset,  
             cntOut   => s_address);  
  
memory : entity work.ROM_8x4(Behavioral)  
    port map(address => s_address,  
             dataOut => s_romData);  
...
```

- As palavras “0000”, “0001”, “0010”, “0100”, “1000”, “1111”, “1010” e “0101” (conteúdo predefinido da ROM) surgirão na saída à medida que o contador vai sendo incrementado

Modelação de uma RAM 32x8 bit (1 porto; **leitura assíncrona**)

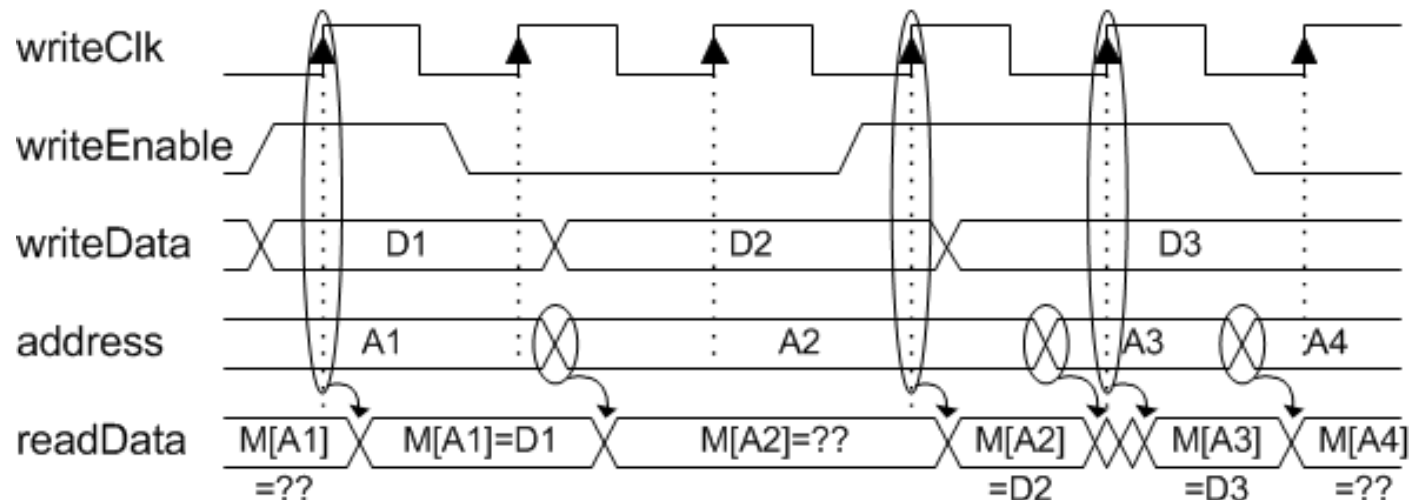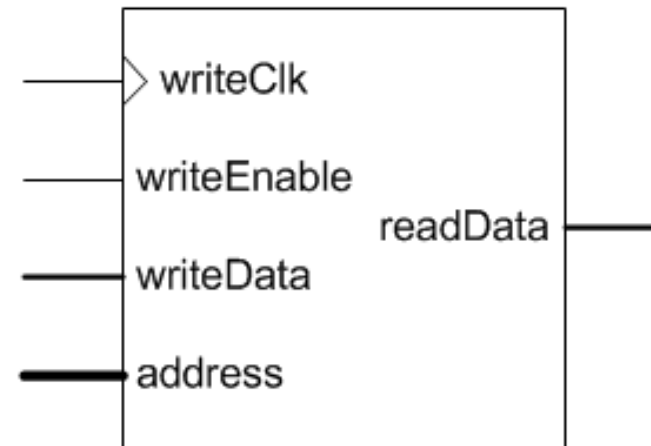
- Uma entrada de endereço
- Escrita síncrona
- Leitura assíncrona



Modelação de uma RAM 32x8 bit (1 porto; leitura assíncrona) - Entidade

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.all;

 entity RAM_1_SWR_ARD is
    port(writeClk      : in  std_logic;
          writeEnable  : in  std_logic;
          writeData     : in  std_logic_vector(7 downto 0);
          address      : in  std_logic_vector(4 downto 0);
          readData      : out std_logic_vector(7 downto 0));
end RAM_1_SWR_ARD;
```



Modelação de uma RAM 32x8 bit (1 porto; **leitura assínc.**) - Arquitetura

architecture Behavioral of RAM_1_SWR_ARD is

```
constant NUM_WORDS : integer := 32;  
subtype TDataWord is std_logic_vector(7 downto 0);  
type TMemory is array (0 to NUM_WORDS-1) of TDataWord;  
signal s_memory : TMemory;
```

begin

```
process(writeClk)
```

```
begin
```

```
    if (rising_edge(writeClk)) then
```

```
        if (writeEnable = '1') then
```

```
            s_memory(to_integer(unsigned(address))) <= writeData;
```

```
        end if;
```

```
    end if;
```

```
end process;
```

```
readData <= s_memory(to_integer(unsigned(address)));
```

```
end RTL;
```



Exemplo de Instanciação de uma RAM numa Testbench

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity RAM_1_SWR_ARD_Tb is
end RAM_1_SWR_ARD_Tb;


architecture Stimulus of RAM_1_SWR_ARD_Tb is
    signal s_clk, s_writeEnable : std_logic;
    signal s_address : std_logic_vector(4 downto 0);
    signal s_writeData : std_logic_vector(7 downto 0);
    signal s_readData : std_logic_vector(7 downto 0);
begin
    ram_ut : entity work.RAM_1_SWR_ARD(Behavioral)
        port map(writeClk      => s_clk,
                 writeEnable => s_writeEnable,
                 writeData    => s_writeData,
                 address      => s_address,
                 readData     => s_readData);

    clk_process : process
    begin
        s_clk <= '0'; wait for 10 ns;
        s_clk <= '1'; wait for 10 ns;
    end process;
```

```
stim_process : process
begin
    wait for 5 ns;
    s_writeEnable <= '1';
    s_writeData   <= X"55";
    s_address <= "00000";
    wait for 20 ns;
    s_address <= "00001";
    wait for 20 ns;
    s_writeData <= X"AA";
    s_address <= "00100";
    wait for 20 ns;
    s_address <= "00111";
    wait for 20 ns;
    s_writeEnable <= '0';
    s_address <= "00000";
    wait for 20 ns;
    s_address <= "00001";
    wait for 20 ns;
    s_address <= "00011";
    wait for 20 ns;
    s_address <= "00100";
    wait for 20 ns;
    s_address <= "00111";
    wait for 20 ns;
end process;
end Stimulus;
```





Resultado da Simulação

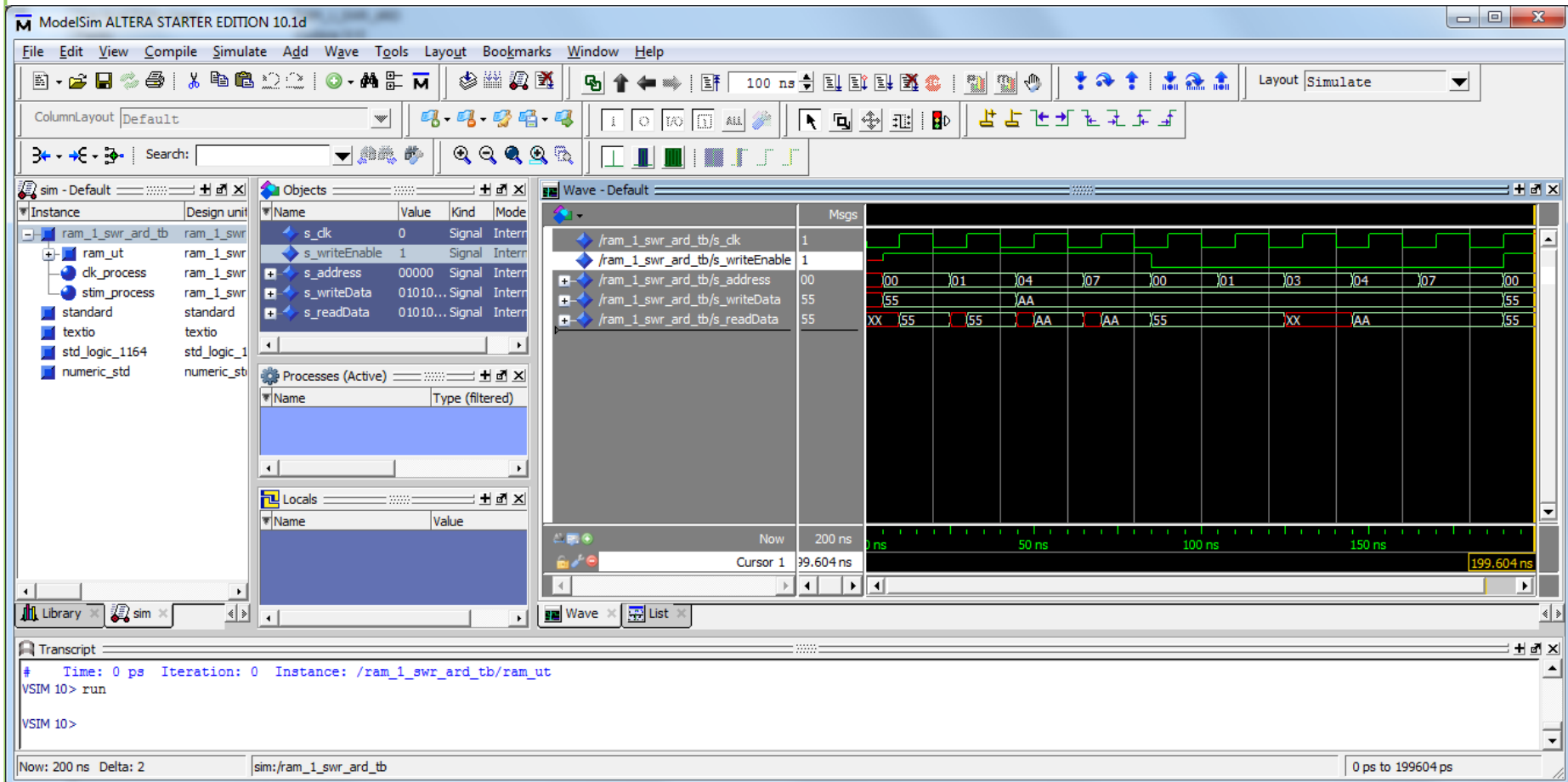

- Porquê **XX** em alguns instantes da simulação?
- Porque não dotar a memória de um sinal de *reset*?

Modelação de uma RAM de 2 portos (1 de escrita; 1 de leitura assíncrona)

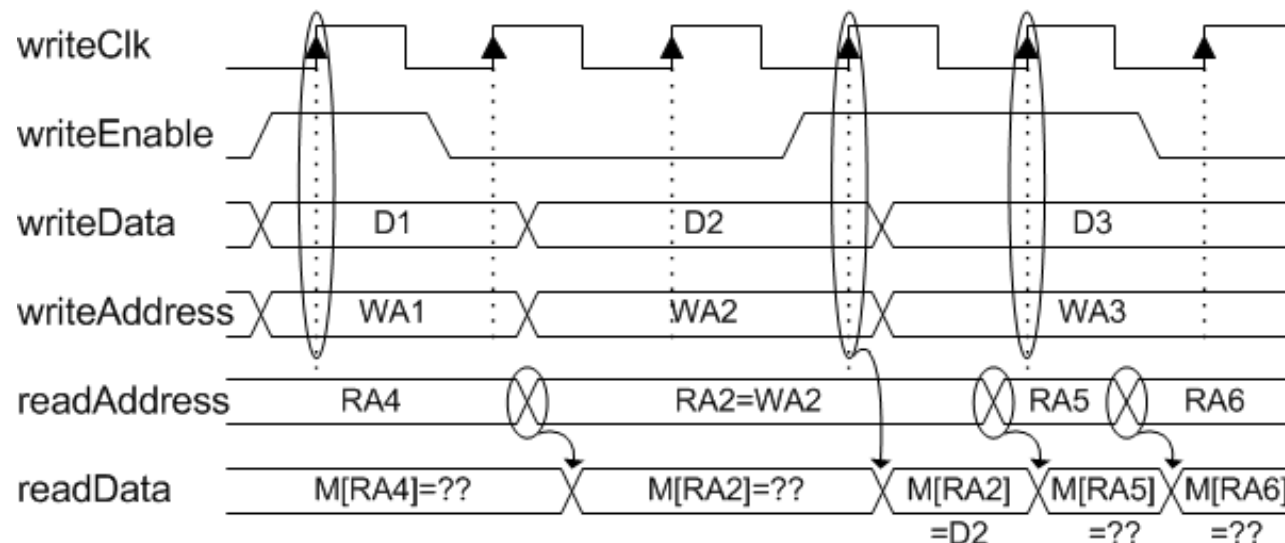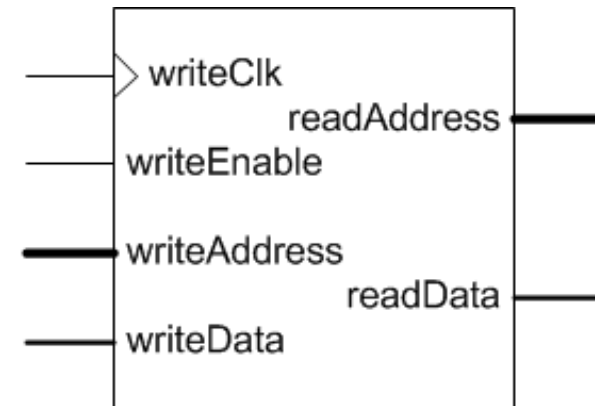
- Duplo porto de endereço
- Escrita síncrona
- Leitura assíncrona



Modelação de uma RAM de 2 portos (escrita; leitura assíncrona) - Entidade

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.all;

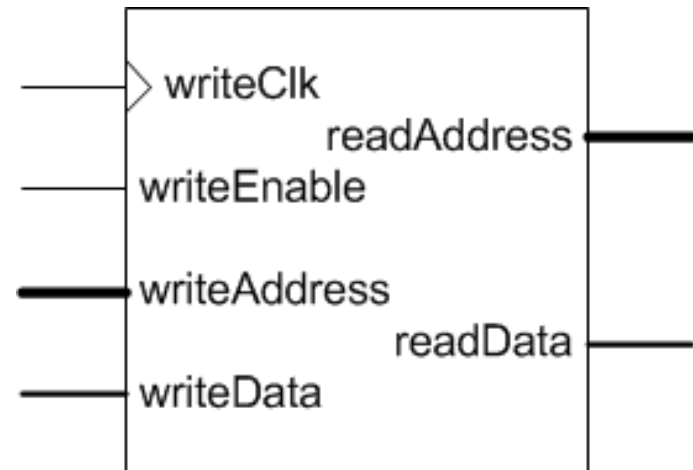entity RAM_1SWR_1ARD is
    port(writeClk      : in  std_logic;
          writeEnable  : in  std_logic;
          writeAddress  : in  std_logic_vector(4 downto 0);
          writeData     : in  std_logic_vector(7 downto 0);
          readAddress   : in  std_logic_vector(4 downto 0);
          readData      : out std_logic_vector(7 downto 0));
end RAM_1SWR_1ARD;
```




Modelação de uma RAM de 2 portos (escrita; leitura assíncrona) – Arquit.

```
architecture Behavioral of RAM_1SWR_1ARD is
    constant NUM_WORDS : integer := 32;
    subtype TDataWord is std_logic_vector(7 downto 0);
    type TMemory is array (0 to NUM_WORDS-1) of TDataWord;
    signal s_memory : TMemory;

begin
    process(writeClk)
    begin
        if (rising_edge(writeClk)) then
            if (writeEnable = '1') then
                s_memory(to_integer(unsigned(writeAddress))) <= writeData;
            end if;
        end if;
    end process;

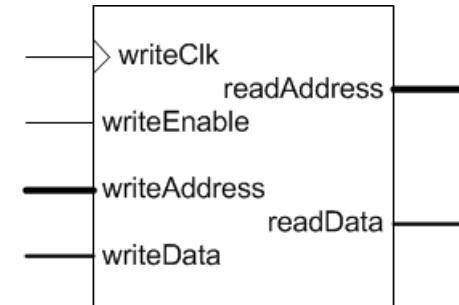
    readData <= s_memory(to_integer(unsigned(readAddress)));
end RTL;
```



Modelação de uma RAM de 3 portos (1 de escrita; 2 de leitura assíncrona)

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.all;

entity RAM_1SWR_2ARD is
    port(writeClk      : in  std_logic;
          writeEnable   : in  std_logic;
          writeAddress  : in  std_logic_vector(4 downto 0);
          writeData      : in  std_logic_vector(7 downto 0);
          readAddress1   : in  std_logic_vector(4 downto 0);
          readData1      : out std_logic_vector(7 downto 0);
          readAddress2   : in  std_logic_vector(4 downto 0);
          readData2      : out std_logic_vector(7 downto 0));
end RAM_1SWR_2ARD;
```

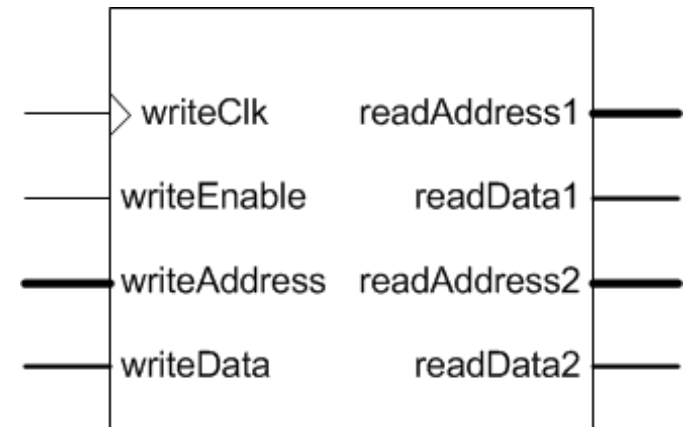

Modelação de uma RAM de 3 portos (1 de escrita; 2 de leitura assíncrona)

```
architecture Behavioral of RAM_1SWR_2ARD is
    constant NUM_WORDS : integer := 32;
    subtype TDataWord is std_logic_vector(7 downto 0);
    type TMemory is array (0 to NUM_WORDS-1) of TDataWord;
    signal s_memory : TMemory;

begin
    process(writeClk)
    begin
        if (rising_edge(writeClk)) then
            if (writeEnable = '1') then
                s_memory(to_integer(unsigned(writeAddress))) <= writeData;
            end if;
        end if;
    end process;

    readData1 <= s_memory(to_integer(unsigned(readAddress1)));
    readData2 <= s_memory(to_integer(unsigned(readAddress2)));
end RTL;
```





Modelação de uma RAM de 2 portos (1 de escrita; 1 de leitura síncrona)

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.all;

entity RAM_1SWR_1SRD is
    port(writeClk      : in  std_logic;
          writeEnable   : in  std_logic;
          writeAddress  : in  std_logic_vector(4 downto 0);
          writeData     : in  std_logic_vector(7 downto 0);
          readClk       : in  std_logic;
          readAddress   : in  std_logic_vector(4 downto 0);
          readData      : out std_logic_vector(7 downto 0));
end RAM_1SWR_1SRD;
    
```

 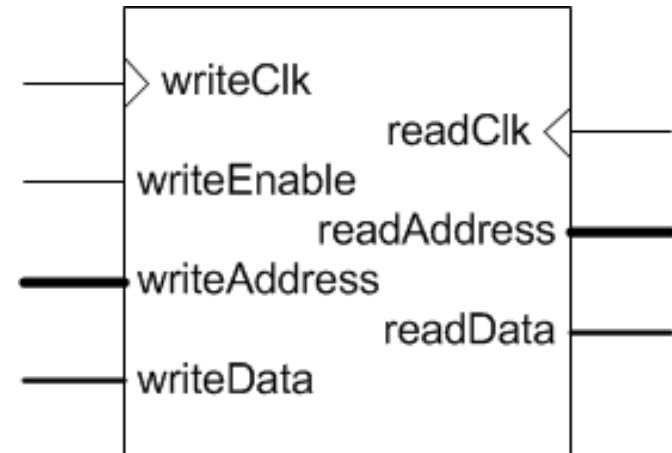


Modelação de uma RAM de 2 portos (1 de escrita; 1 de leitura síncrona)

```

architecture Behavioral of RAM_1SWR_2ARD is
    constant NUM_WORDS : integer := 32;
    subtype TDataWord is std_logic_vector(7 downto 0);
    type TMemory is array (0 to NUM_WORDS-1) of TDataWord;
    signal s_memory : Tmemory;
begin
    write_proc : process(writeClk)
    begin
        if (rising_edge(writeClk)) then
            if (writeEnable = '1') then
                s_memory(to_integer(unsigned(writeAddress))) <= writeData;
            end if;
        end if;
    end process;
    read_proc : process(readClk)
    begin
        if (rising_edge(readClk)) then
            readData <= s_memory(to_integer(unsigned(readAddress)));
        end if;
    end process;
end RTL;

```

 


Leitura síncrona
– equivale a
colocar um
registo num
destes pontos

Parametrização de uma Memória (profundidade e largura)

- RAM de duplo porto parametrizável (profundidade, i.e. número de palavras; largura, i.e. número de bits por palavra) com porto de escrita síncrono e leitura assíncrono

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.NUMERIC_STD.all;

entity RAM_SW_AR is
    generic(addrBusSize : integer := 4;
           dataBusSize : integer := 8);
    port(writeClk      : in  std_logic;
         writeEnable   : in  std_logic;
         writeAddress  : in  std_logic_vector((addrBusSize - 1) downto 0);
         writeData     : in  std_logic_vector((dataBusSize - 1) downto 0);
         readAddress   : in  std_logic_vector((addrBusSize - 1) downto 0);
         readData      : out std_logic_vector((dataBusSize - 1) downto 0));
end RAM_SW_AR;
```

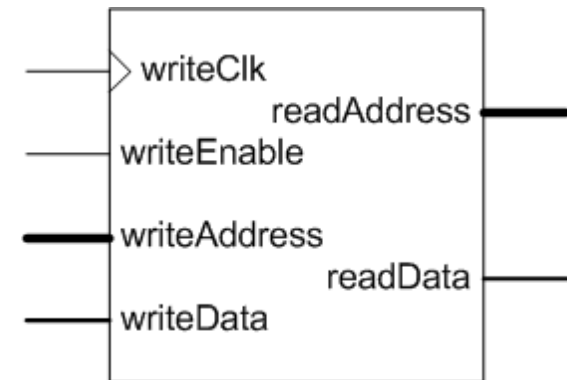

Parametrização de uma Memória

```
architecture Behavioral of RAM_SW_AR is
    constant NUM_WORDS : integer := (2 ** addrBusSize);
    subtype TDataWord is std_logic_vector((dataBusSize - 1) downto 0);
    type TMemory is array (0 to (NUM_WORDS - 1)) of TDataWord;
    signal s_memory : Tmemory;
begin
    process(writeClk)
    begin
        if (rising_edge(writeClk)) then
            if (writeEnable = '1') then
                s_memory(to_integer(unsigned(writeAddress))) <= writeData;
            end if;
        end if;
    end process;

    readData <= s_memory(to_integer(unsigned(readAddress)));
end RTL;
```


Exemplo de Instanciação de uma RAM Parametrizável (64k×32 bit)

- Uma dada RAM parametrizável pode ser instanciada no mesmo ou em diferentes projetos com diferentes valores dos parâmetros (através do *generic map*)
- Instanciação da memória num módulo ou testbench

...

```
memory : entity WORK.RAM_SW_AR(Behavioral)
  generic map(addrBusSize => 16,
              dataBusSize => 32)
  port map(writeClk      => clk,
            writeEnable   => writeMem,
            writeAddress  => writeAddr,
            writeData     => dataToMem,
            readAddress   => readAddr,
            readData      => dataFromMem);
```

...

- `clk, writeMem` - 1 bit `std_logic`
- `writeAddr, readAddr` - 16 bit `std_logic_vector`
- `dataToMem, dataFromMem` - 32 bit `std_logic_vector`

Comentários Finais

- No final desta aula e do trabalho prático 10 de LSD, deverá ser capaz de:
 - Modelar em VHDL e utilizar qualquer tipo de memória
 - RAM/ROM
 - 1 ou mais portos
 - Acesso síncrono ou assíncrono
 - Construir e utilizar memórias de tamanho parametrizável
- ... bom trabalho prático 10, disponível no site da UC
 - elearning.ua.pt